

# 计算机组成原理实验课程第二次实验报告

## 实验名称：定点乘法器优化

学号：2312966 姓名：林晖鹏 班次：张金老师

### 一、实验目的


- 理解迭代乘法的实现算法的原理，掌握基本实现算法。
- 了解并尝试对迭代乘法算法进行优化。

### 二、实验内容说明


- 在迭代乘法算法的基础上修改代码，实现二位迭代乘法。
- 对修改后的代码进行仿真实验
- 对修改后的代码进行上实验箱测试功能，并且结果显示在触摸屏的5-8位上面。
- 学习其他优化算法，并尝试用verilog实现，提高算法效率

### 三、实验原理图

顶层模块和源代码相同，主要在迭代乘法处进行修改。

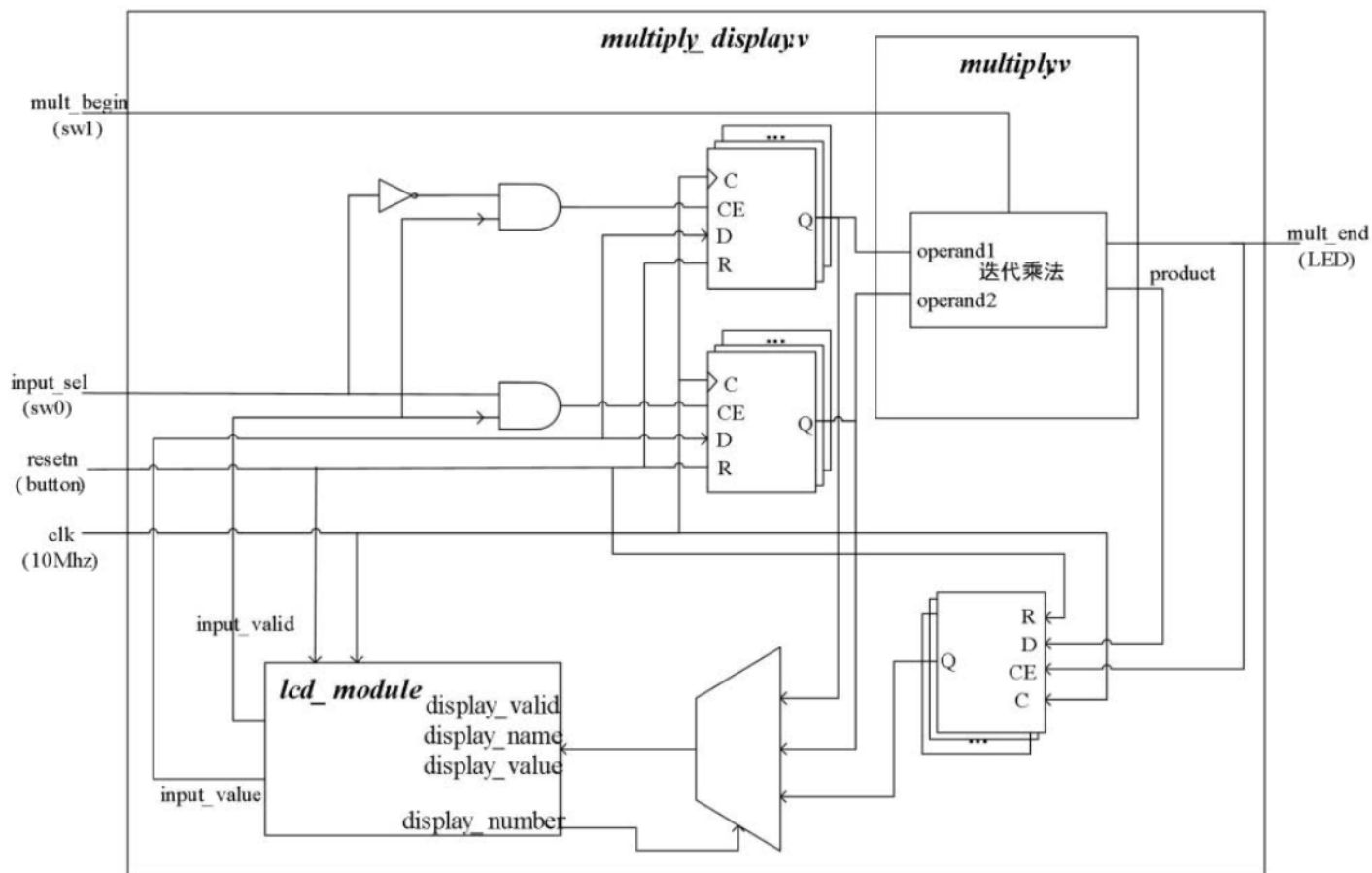

下面是二位迭代乘法的原理图：

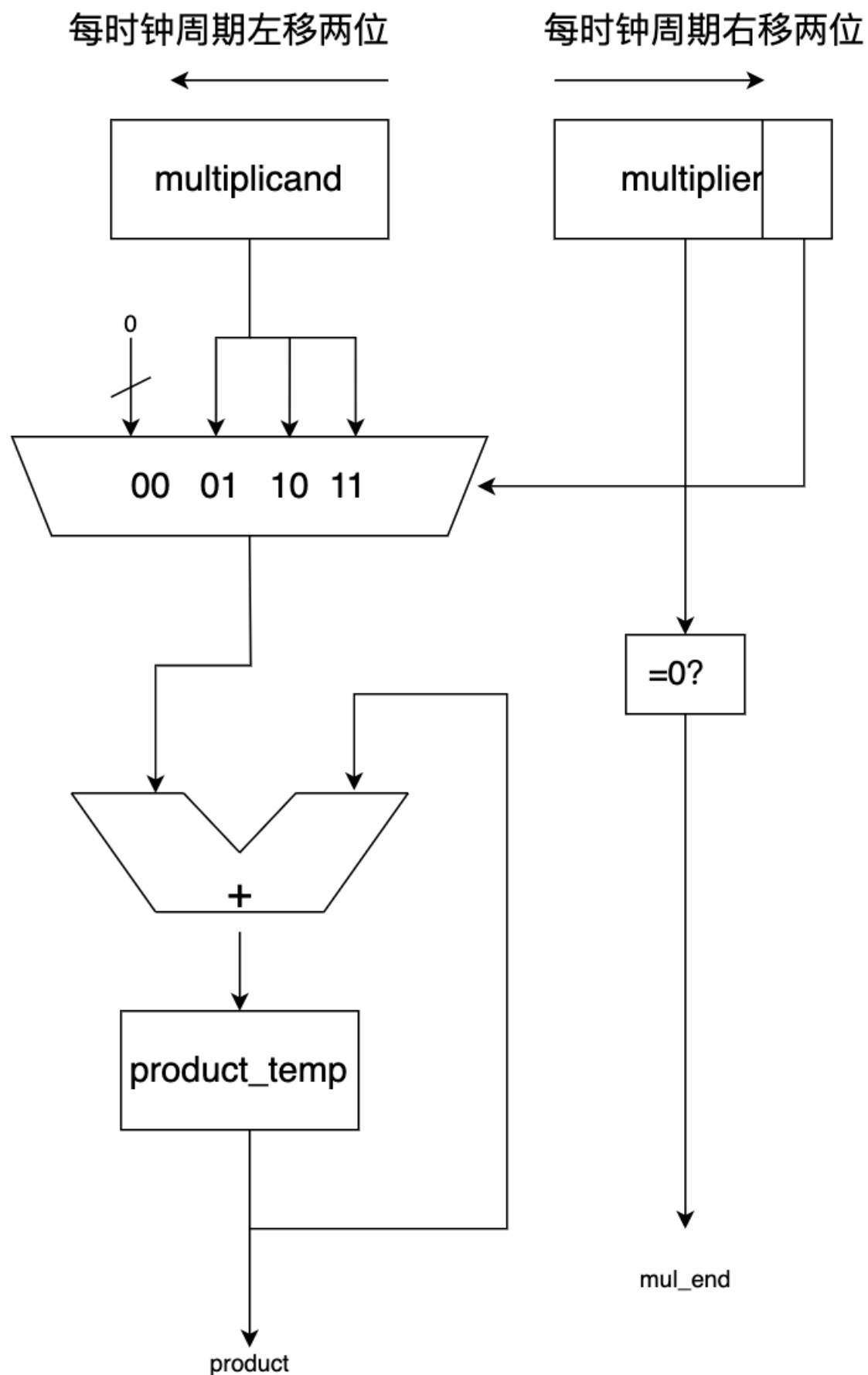

下面是booth算法的原理图：

每时钟周期左移两位

每时钟周期右移两位

A & 2A & -A & -2A

multiplier	0
------------	---


0  
000/111 001 010 011 100 101 110

+

product\_temp

=0?

mul\_end

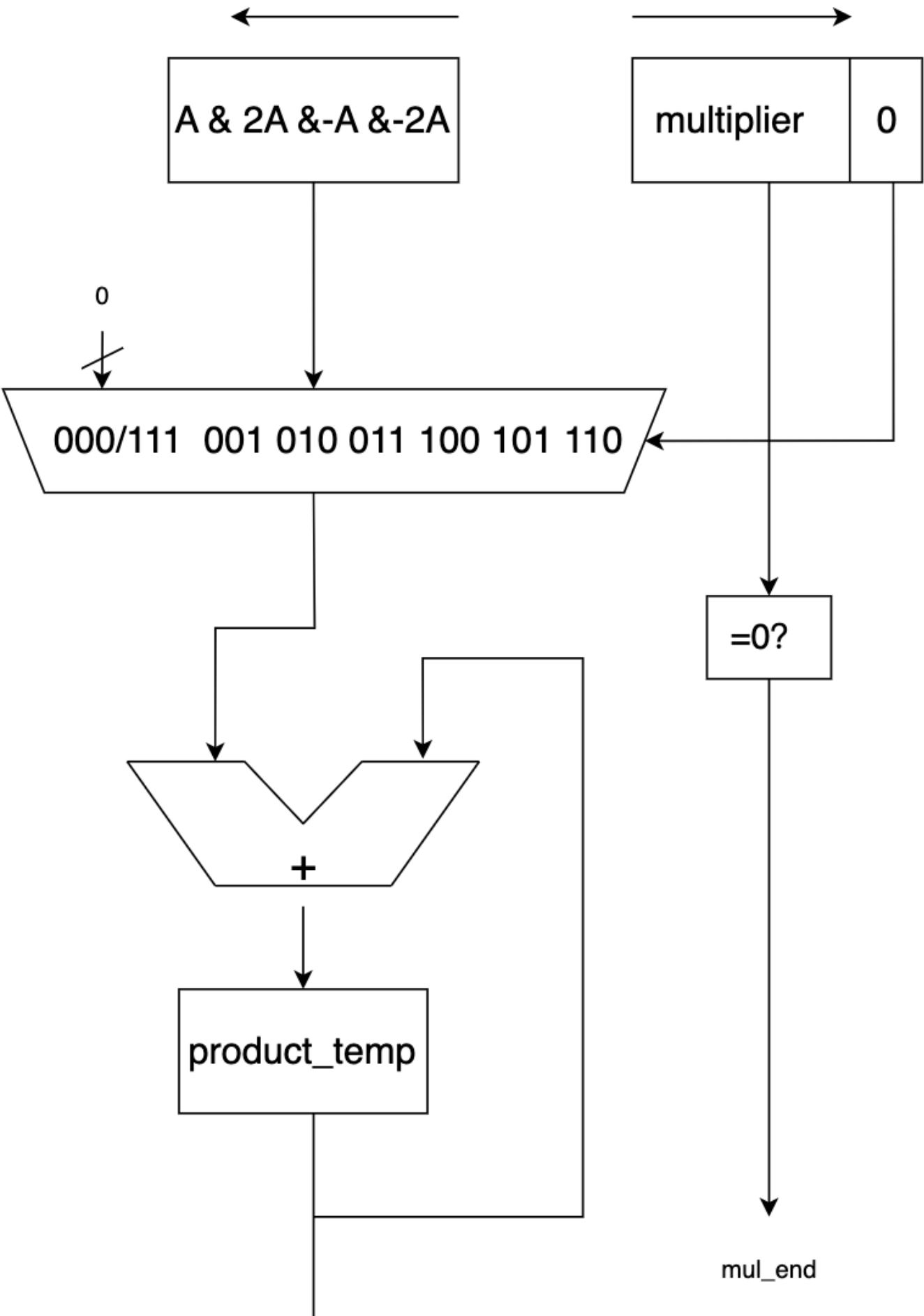

↓  
product

## 四、实验步骤（两位乘法）

### 算法思路：

👍 在迭代乘法的基础上，我们每个周期读取乘数的低两位，并计算此时的部分积，加到结果里面。这样总周期数将会减少一半。

### 1. multiply.v模块修改

#### 模块功能解释：

本模块输入为两个32位的有符号数，输出一个64位的有符号数，用迭代乘法的算法实现一个32位乘法器。

#### 代码修改：

我们这里只是把算法的计算过程方法修改，希望减少时钟周期花费的时间，所以本模块的输入输出设置无需修改。

在迭代算法中，每算完一个周期，被乘数左移一位，乘数右移一位，本质上是那乘数的每一位去乘被乘数，被乘数左移是因为乘数位的位高逐渐变高。而在我们修改的两位乘法中，每个周期我们移动两位而不是一位，来减少周期次数。这样就是拿乘数的两位去乘被乘数。

所以在这里，我们要修改每个周期乘数和被乘数移动的位数，如下面修改后的部分代码：

```
1      multiplicand <= { multiplicand[61:0], 2'b00 };
2      multiplier <= { 2'b00, multiplier[31:2]};
```

在迭代乘法中，我们用一个部分积去计算乘数末尾乘上被乘数的结果，在两位乘法中，我们每个周期用两位去乘被乘数，所以这里我们仿照设计了两个部分积，并且高位的部分积要左移一位。如下面代码：

```
1      // 部分积：乘数末位为1，由被乘数左移得到；乘数末位为0，部分积为0
2      wire [63:0] partial_product1;
3      wire [63:0] partial_product2;
```

```

4      assign partial_product1 = multiplier[0] ? multiplicand : 64'd0;
5      assign partial_product2 = multiplier[1] ? { multiplicand [62:0],1'b0 } :
      64'd0;

```

在累加器处，我们由加一个部分积变成加两个部分积：

```

1      product_temp <= product_temp + partial_product1 + partial_product2;

```

## 2. multiply\_display.v模块修改

这个模块是顶层模块，涉及将其他模块组合在一起实现功能。

应实验要求，我们要在触摸屏的5-8位显示结果而不在前四位，这里我们修改display\_number中的数字来实现功能

```

1      always @(posedge clk)
2      begin
3          case(display_number)
4              6'd5 ://这里1改成5，下面修改地方相同
5                  begin
6                      display_valid <= 1'b1;
7                      display_name  <= "M_OP1";
8                      display_value <= mult_op1;
9                  end
10             6'd6 :
11                 begin
12                     display_valid <= 1'b1;
13                     display_name  <= "M_OP2";
14                     display_value <= mult_op2;
15                 end
16             6'd7 :
17                 begin
18                     display_valid <= 1'b1;
19                     display_name  <= "PRO_H";
20                     display_value <= product_r[63:32];
21                 end
22             6'd8 :
23                 begin
24                     display_valid <= 1'b1;
25                     display_name  <= "PRO_L";
26                     display_value <= product_r[31: 0];
27                 end

```

```

28         default :
29         begin
30             display_valid <= 1'b0;
31             display_name  <= 48'd0;
32             display_value <= 32'd0;
33         end

```

## 五、实验步骤（booth算法）

### Radix 4-booth算法：

我们观察到，二位迭代虽然周期次数减少了，但是这里每个周期的加法器次数却是 2，其实加法器的调用并没有减少，下面我们介绍booth算法，希望来减少加法器的使用：

我们对B的补码展开，通过代数变换之后得到新的表达式，此时项数个数减少了一半。

$$\begin{aligned}
 B &= -B_{n-1}2^{n-1} + \left(\sum_{i=0}^{n-2} B_i * 2^i\right) \\
 &= -B_{n-1}2^{n-1} + B_{n-2}2^{n-2} + B_{n-3}2^{n-3} + B_{n-4}2^{n-4} + \dots + \\
 &\quad B_32^3 + B_22^2 + B_12^1 + B_02^0 + B_{-1} \\
 &= (-2B_{n-1} + B_{n-2} + B_{n-3})2^{n-1} + (-2B_{n-3} + B_{n-4} + B_{n-5})2^{n-4} + \dots + \\
 &\quad (-2B_5 + B_4 + B_3)2^4 + (-2B_3 + B_2 + B_1)2^2 + (-2B_1 + B_0 + B_{-1})2^0
 \end{aligned}$$

并且每一项的系数由B的补码里面的三位决定，决定的规则如下：

$B_{i+1}$	$B_i$	$B_{i-1}$	$-2*(B_{i+1})+B_i+B_{i-1}$	部分积操作
0	0	0	+0	0
0	0	1	+1	$1*A$
0	1	0	+1	$1*A$
0	1	1	+2	$2*A$
1	0	0	-2	$-2*A$
1	0	1	-1	$-1*A$
1	1	0	-1	$-1*A$
1	1	1	-0	0

## 算法实现：

### 实现思路：



仿照原来的二位迭代想法，我们每次左移被乘数，但这里我们不再计算A，而是A、-A、2A以及-2A，我们可以初始化的时候计算好这些数，然后每个周期左移这些数。

由于第一位系数由最低位和倒数第二位决定，我们可以在B的低位处扩展一个0，这样每次右移两位，检测结束则检测扩展后B的高32位（不考虑扩展的那位）。

我们设计一个 bit3 模块，根据B的低三位决定此时迭代乘法的系数。

## 1. bit3模块设计

### 模块功能：

由B的低三位来决定部分积为哪种情况，并输出部分积。

**输入为：**此时的A、-A、2A、-2A（随周期数这些数会逐渐左移）、B的低三位bit3。

**输出为：**部分积。

```
1  module bit3(  
2      input [2:0] bit3,  
3      input [63:0] inversed_A,  
4      input [63:0] inversed_2A,  
5      input [63:0] A,  
6      input [63:0] tow_A,  
7      output reg [63:0] partial_product  
8  );  
9      wire [2:0]b;  
10     assign b = bit3;  
11  
12     always @(*) begin  
13         if (b[2] == 0) begin  
14             if (b[1:0] == 2'b00) begin  
15                 partial_product = 64'd0;  
16             end else if (b[1:0] == 2'b10 || b[1:0] == 2'b01) begin  
17                 partial_product = A;  
18             end else if (b[1:0] == 2'b11) begin  
19                 partial_product = tow_A;  
20             end  
21         end  
22     else begin  
23         if (b[1:0] == 2'b00) begin  
24             partial_product = inversed_2A;  
25         end else if (b[1:0] == 2'b10 || b[1:0] == 2'b01) begin
```



```

26         partial_product = inversed_A;
27     end else if (b[1:0] == 2'b11) begin
28         partial_product = 64'd0;
29     end
30 end
31 end
32
33 endmodule

```

## 2. multiply模块修改

2.1 这里我们初始化A、-A、2A、-2A，并且每次周期结束都左移两位。

```

1      //加载被乘数，运算时每次左移2位
2      //reg [63:0] multiplicand;
3      reg [63:0] inversed_A;
4      reg [63:0] inversed_2A;
5      reg [63:0] A;
6      reg [63:0] two_A;
7      always @ (posedge clk)
8      begin
9          if (mult_valid)
10         begin // 如果正在进行乘法，则被乘数每时钟左移2位
11             //multiplicand <= { multiplicand[61:0], 2'b00 };
12             A <= { A[61:0], 2'b00 };
13             two_A <= { two_A[61:0], 2'b00 };
14             inversed_A <= { inversed_A[61:0], 2'b00 };
15             inversed_2A <= { inversed_2A[61:0], 2'b00 };
16         end
17         else if (mult_begin)
18         begin // 乘法开始，加载被乘数，为乘数1的绝对值
19             A <= {32'd0, op1_absolute};
20             two_A <= {31'd0, op1_absolute, 1'b0};
21             inversed_A <= {32'hffffffff,~{op1_absolute}+1};
22             inversed_2A <= {32'hffffffff,~{op1_absolute,1'b0}+1};
23         end
24     end
25

```

## 2.2 扩展乘数的低位

```

1      //加载乘数，运算时每次右移2位

```

```

2      reg [32:0] multiplier;
3      always @ (posedge clk)
4      begin
5          if (mult_valid)
6              begin // 如果正在进行乘法，则乘数每时钟右移一位
7                  multiplier <= {2'b00,multiplier[32:2]};
8              end
9          else if (mult_begin)
10             begin // 乘法开始，加载乘数，为乘数2的绝对值
11                 multiplier <= {op2_absolute,1'b0}; //扩展低位
12             end
13     end

```

### 2.3 调用bit3模块计算部分积

```

1      wire [63:0] partial_product;
2      wire [2:0] bit3;
3      assign bit3 = multiplier[2:0];
4      bit3 bit(bit3,inversed_A,inversed_2A,A,two_A,partial_product);

```

### 2.4 累加器每周期只需要执行一次加法

```


1      product_temp <= product_temp + partial_product;

```

## 六、实验结果分析


### 1. 二位迭代算法仿真结果分析

我们下面给出两个有代表性的例子：

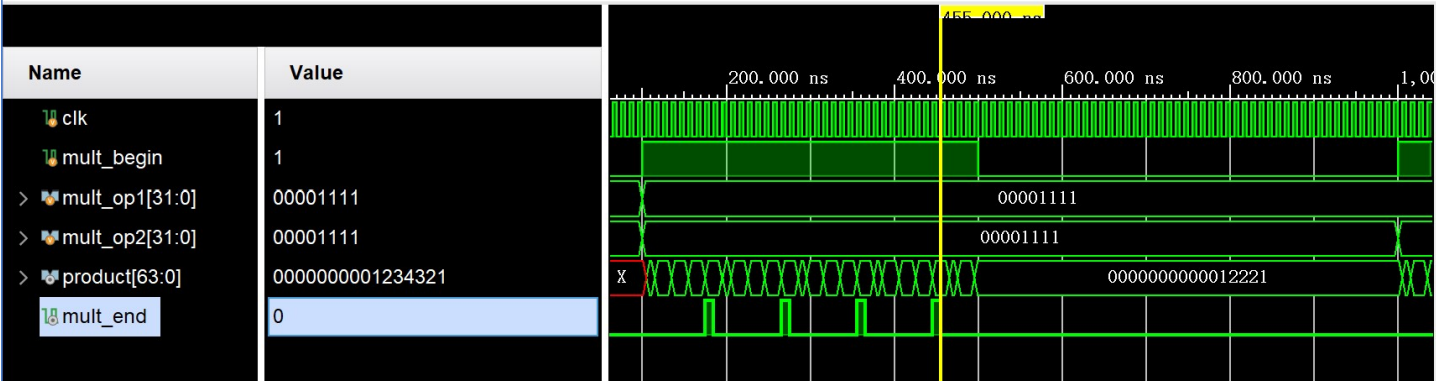

二位迭代算法-例子一

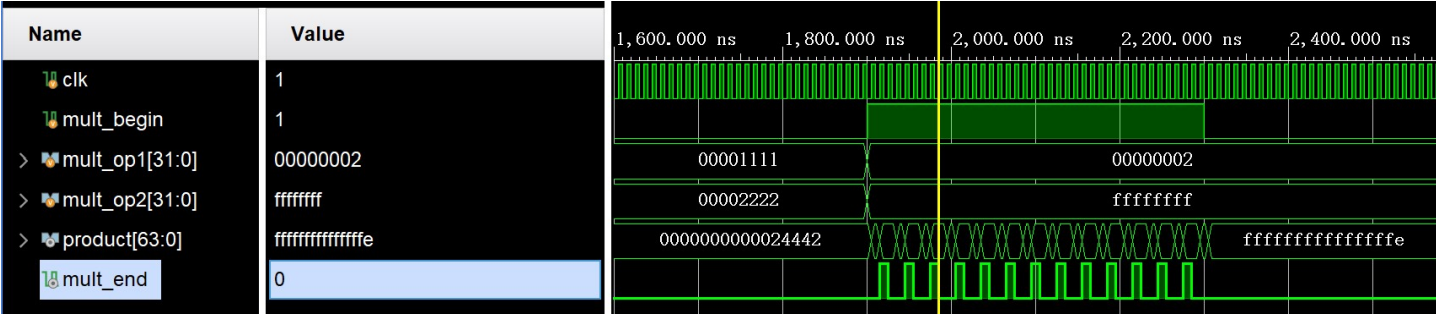
输入为{00001111}和{00001111}，输出为{0000000001234321}，结果正确。



二位迭代算法-例子二


输入为{00000002}和{ffffff}（实际上就是 $2^{*}-1$ ），得到结果为{ffffffffffffe}（也就是-2），结果正确。

2. 二位迭代算法上箱验证

 

输入为{00002222}和{00001111}, 结果为{0000000002468642}, 结果正确。


3. booth算法仿真测试

 

这里输入为{00000002}和{80000000}, 输出为{0000000100000000}, 结果正确。

4. booth算法上箱验证



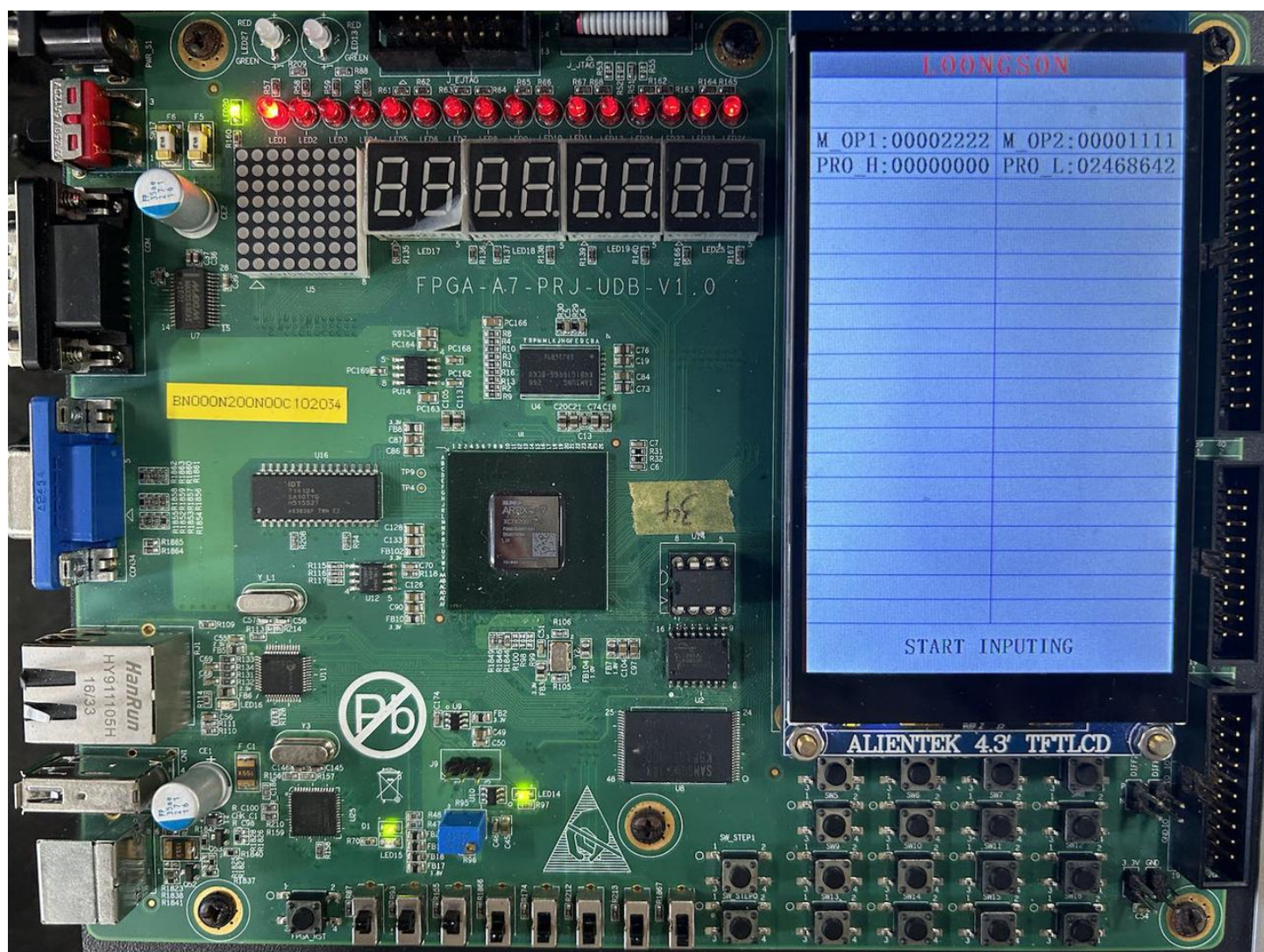

这里输入为{00001111}和{00002222}，输出为{0000000002468642}，结果正确。

## 七、总结感想

1. 本次实验流程比较久，主要是booth算法实现比较绕，因为我们这里代码的基础是先取绝对值，结果在取符号。和网上的做法有所区别，考察了二进制的绝对值、补码的知识。
2. 其实迭代算法本质上复杂度没有变化，只是减少了运行时间，如果进一步做基4、基8，还能进一步减少周期数，但是要保证在周期内能执行完计算。
3. 但是如果我们用booth算法，进一步做基8位，能在减少周期数的同时，减少加法器的调用，从而实现算法优化。但我个人感觉我在计算bit3模块的时候，写的不够底层，导致实际上那部分的复杂度并不比二位迭代的算法低，这里可以再考虑一下bit3模块的设计，尽量少使用器件。